

CH4 习题课

课程基于

《计算机组成与设计：硬件/软件接口》5e

Patterson & Hennesy 著


B站 翼云图灵

教材习题

4.1 对单周期指令AND Rd, Rs, Rt:

- (1) 控制单元生成哪些信号?
- (2) 使用哪些功能单元?
- (3) 哪些功能单元会产生不被使用的输出? 哪些功能单元不产生输出?

控制信号名称	功能	值
<u>RegDst</u>	启用rd	
<u>ALUSrc</u>	imm输入ALU	
<u>MemtoReg</u>	存储器写回	
<u>RegWrite</u>	写寄存器堆	
<u>MemRead</u>	读存储器	
<u>MemWrite</u>	写存储器	
Branch	分支	
ALUOp1	ALU操作码	
ALUOp0		

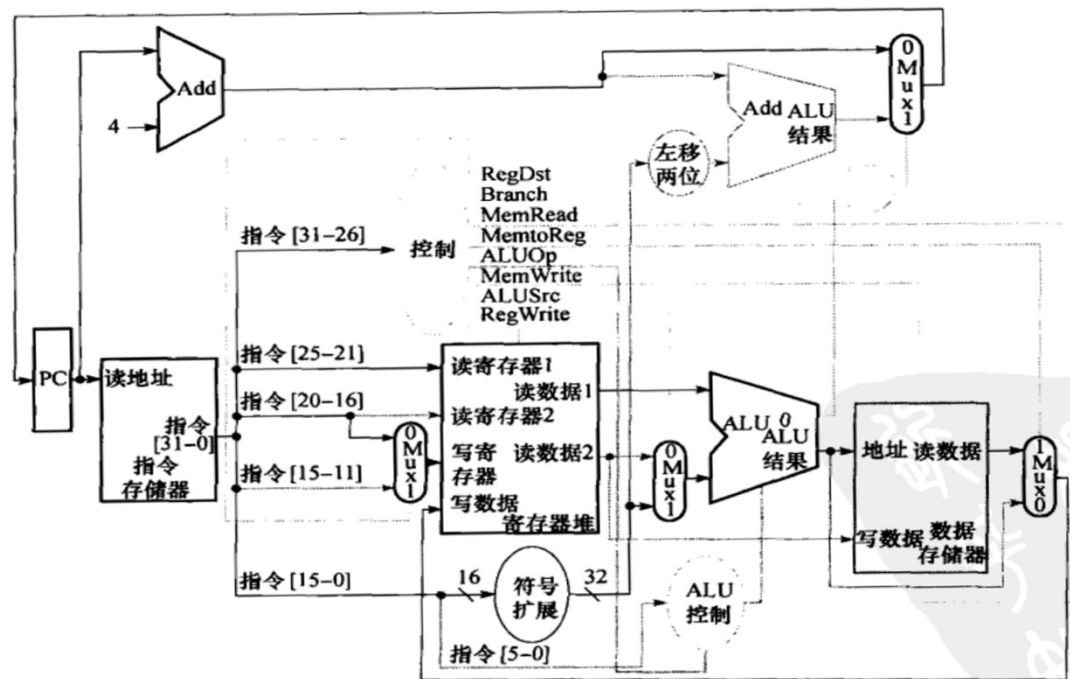

教材习题

4.4 单周期数据通路各逻辑模块的延时为：

IM	Add	Mux	ALU	Regs	DM	SE	SL2
200	70	20	90	90	250	15	10

- (1) 只考虑取指周期，时钟周期为多少？
- (2) 只考虑无条件相对跳转指令，时钟周期是多少？
- (3) 只考虑有条件相对跳转指令，时钟周期是多少？

对于SL2单元：

- (4) 哪些指令需要使用该单元？
- (5) 对哪些指令而言，该单元处于关键路径？
- (6) 只考虑beq和add指令，时钟周期如何随该单元的延迟而变化？

教材习题

4.9 无旁路时 $T=250\text{ps}$ ；有ALU-ALU旁路时 $T=290\text{ps}$ ；有全旁路时 $T=300\text{ps}$ 。对指令序列：

or r1, r2, r3

or r2, r1, r4

or r1, r1, r2

- (1) 指出指令序列中的数据冒险
- (2) 无旁路时，指令产生哪些冒险？添加nop指令消除这些冒险
- (3) 有全旁路时，指令产生哪些冒险？添加nop指令消除这些冒险
- (4) 加入全旁路的加速比是多少？
- (5) 仅有ALU-ALU旁路时，指令产生哪些冒险？添加nop指令消除这些冒险
- (6) 加入ALU-ALU旁路的加速比是多少？

教材习题

4.13.1 在一个五级流水线数据通路，执行以下指令序列：

add r5, r2, r1

lw r3, 4(r5)

lw r2, 0(r2)

or r3, r5, r3

sw r3, 0(r5)

在没有旁路和冒险检测单元时，如何插入阻塞周期，使指令正确执行？

川大期末真题


15. 下列指令执行过程中，RegWrite 信号都为 1 的指令有 ()。
- A. lw 和 slt
 - B. sw 和 lw
 - C. addi 和 jal
 - D. add 和 beq
4. 八位四选一多路选择器控制线位数是 ()。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 8
2. 下列不属于组合逻辑部件的是 ()。
- A. 比较器
 - B. 寄存器
 - C. 多路选择器
 - D. 加法器

以下四组题目均对应右方的数据通路图：

- 1) 处理器执行 beq \$t2, \$t1, -4 指令，如果当前指令地址为 0x1000, [\$t1]=0x80000008, [\$t2]=0x8000000D, 写出 ALU 输出结果(10 进制)和指令执行完成后 PC 的值(16 进制) (5 分)
- 2) 请写出处理器执行上述指令时，控制器产生的控制信号值 (10 分)

RegDst	ALUSrc	MemtoRe	RegWrit	MemRead	MemWrit	Branch	ALUOp1	ALUOp0	Jump

1、下图是单周期处理器的数据通路图：

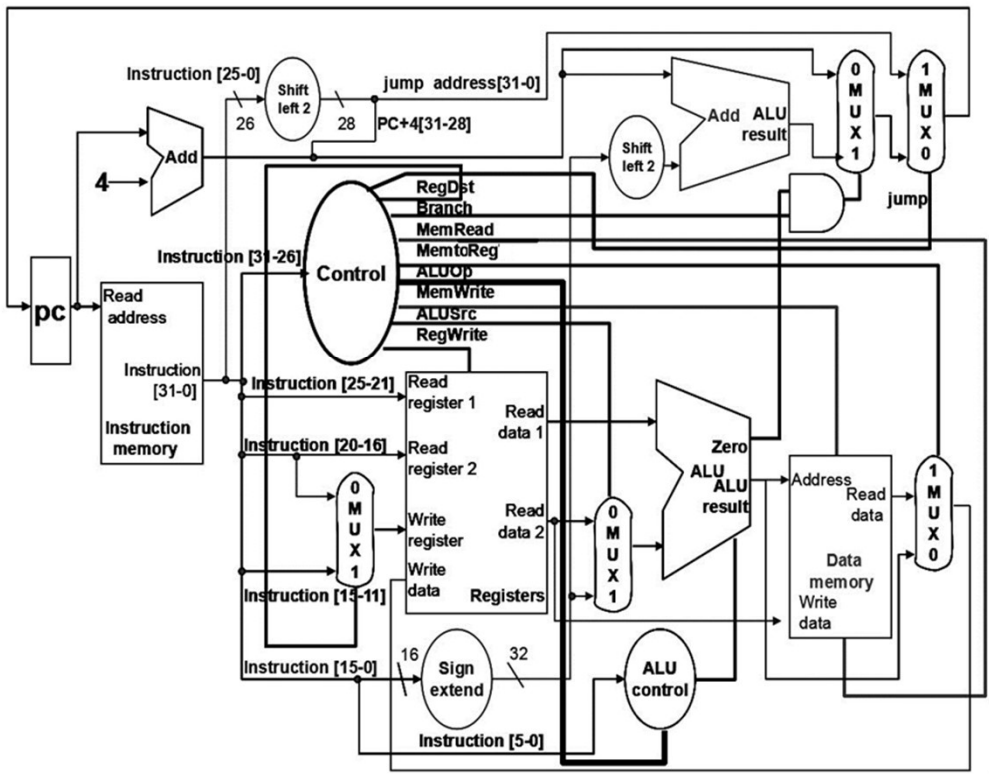

川大期末真题

- 1) 处理器执行 `sw $t1, 32($t2)` 指令（指令地址为 $1000_{(10)}$ ），`t2` 中保存的数值为 $2000_{(10)}$ ，写出 ALU 输出结果，写出右上角加法器的输出结果(10 进制)（5 分）
- 2) 2) 请写出处理器执行上述指令时，控制器产生的控制信号值（10 分）

Jump	ALUOp0	ALUOp1	Branch	MemWrit	MemRead	RegWrit	MemtoRe	ALUSrc	RegDst

- 1) 与多周期数据通路中只有一个存储器相比，单周期数据通路中存储器分为了独立的指令存储器和数据存储器，请分析其原因。（5 分）
- 2) 请写出处理器执行以下指令时，控制器产生的控制信号值（10 分）

`add $s1, $s2, $s3`

Jump	ALUOp0	ALUOp1	Branch	MemWrit	MemRead	RegWrit	MemtoRe	ALUSrc	RegDst

- 1) 请写出处理器执行以下指令时，控制器产生的控制信号（10 分）

`sw $s1, 8($s2)`

Jump	ALUOp0	ALUOp1	Branch	MemWrit	MemRead	RegWrit	MemtoRe	ALUSrc	RegDst

- 2) 该数据通路仅能实现一些基本指令，若要使之能够执行 `jal` 指令，需要怎样修改数据通路？控制信号又该如何修改？（5 分）

华理期末真题

判断：结构冒险可以通过增加支持硬件解决（ ）
控制冒险的解决方案可以选择不同的预测方法（ ）

考虑如下指令序列：

lw \$1, 40(\$6)

add \$5, \$5, \$5

- (1) 指令执行时，两级流水线之间的寄存器（流水线寄存器）中的内容各是什么？
- (2) 哪些寄存器是需要读的？实际执行过程中读了哪些寄存器？
- (3) 上述指令在EX级和MEM级分别做了什么？

